
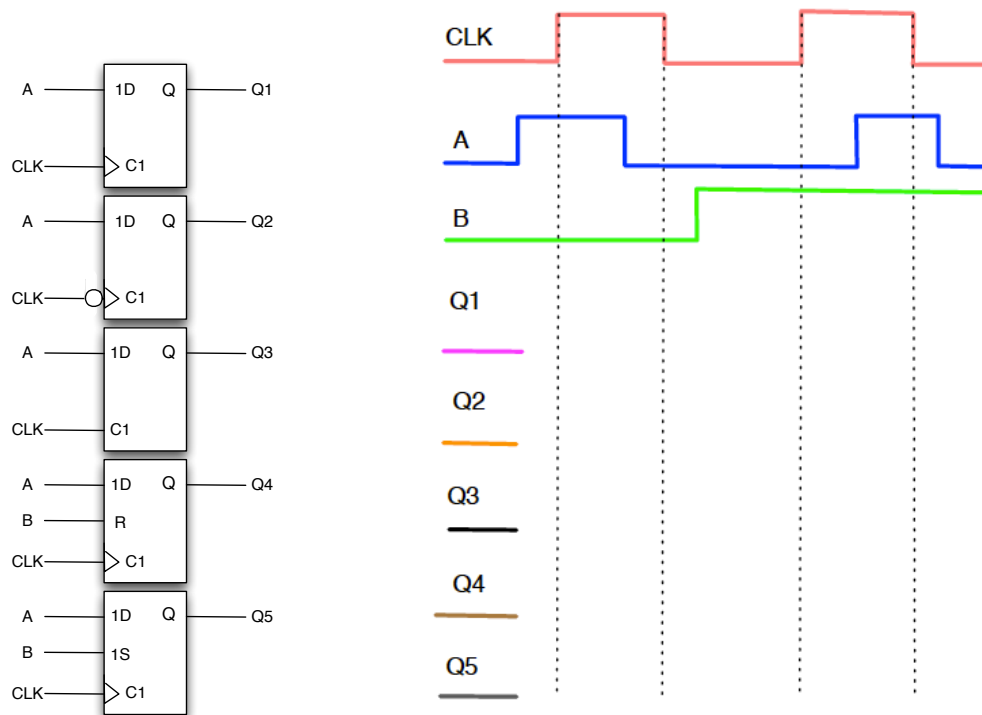


Preparação para Mini-testes 5

 1.- Desenhe as formas de onda dos seguintes flip-flops e latches.



2.- Desenhe a forma de onda (4 ciclos de relógio) do seguinte circuito a partir de uma saída $Q_1Q_0=10$.




3.- Obtenha um flip-flop tipo D e outro tipo T usando flip-flops tipo JK.


J	K	Q
0	0	q
0	1	0
1	0	1
1	1	\overline{q}

 4.- Qual das opções corresponde com o VHDL apresentado:


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity REG4 is port (
    CLK: in std_logic;
    ST: in std_logic;
    EN: in std_logic;
    D: in std_logic_vector(3 downto 0);
    Q: out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end REG4;
architecture behv of REG4 is
begin
    process (CLK, ST, D, EN)
    begin
        if ST = '1' then
            Q <= '1111';
        elsif CLK'event and CLK = '1' then
            if EN = '1' then
                Q <= D;
            end if;
        end if;
    end process;
end behv;
```




(a)

 

(b)

 

(c)

 

(d)